



جامعة حلب في المناطق المحررة
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة


مقرر عملي

بنية وتنظيم الحواسيب 2

تصميم معالج 4bit

د.م. عبد القادر غزال

م. محمد نور بدوي

 

المحاضرة العملية الخامسة


العام الدراسي: 2023 - 2024



- يتكون النظام الحاسوبي بشكل عام من المعالج والذاكر وتجهيزات متممة تشمل اللوحة الأم وتجهيزات الدخل والخرج بالإضافة إلى مصادر التغذية.
- لفهم آلية عمل المعالج سنقوم ببناء معالج بسيط يعالج بعض العمليات الحسابية.
- عملية بناء المعالج ستكون على شكل خطوات تطوير متتالية من خلال إضافة عمليات حسابية جديدة في كل مرحلة.




بناء معالج بسيط

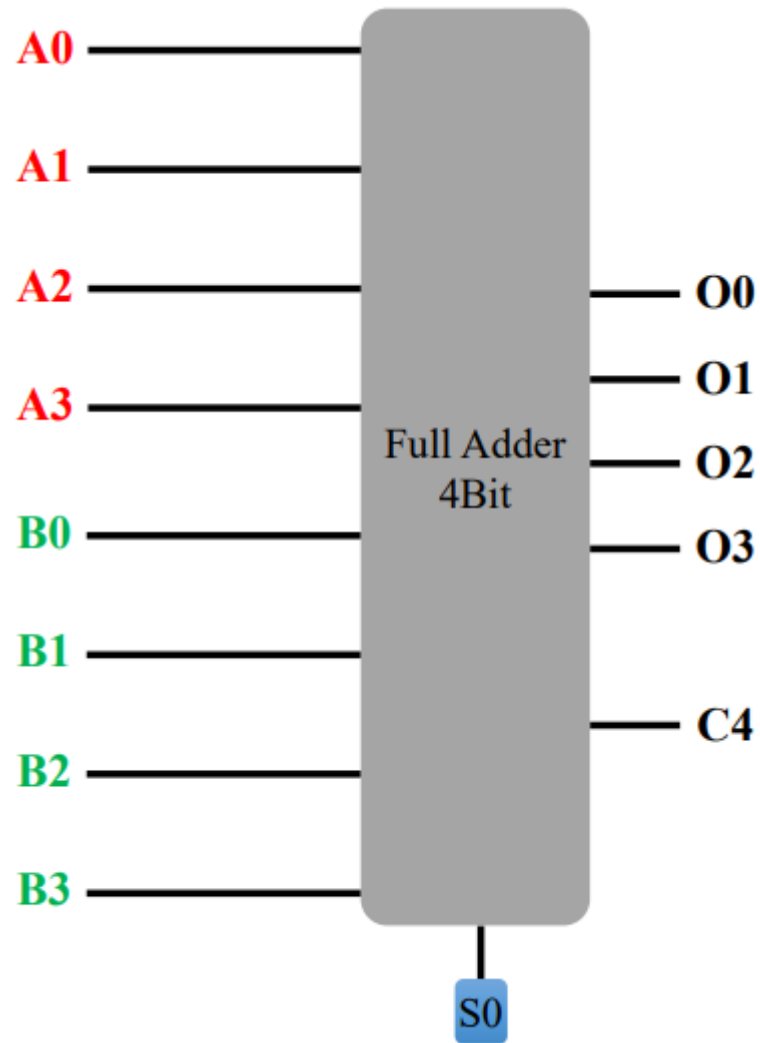


• يوضح الشكل الجانبي بنية معالج يقوم فقط بعملية

جمع متحولين بطول 4bit

 

نموذج مبسط لمتحول واحد 1bit

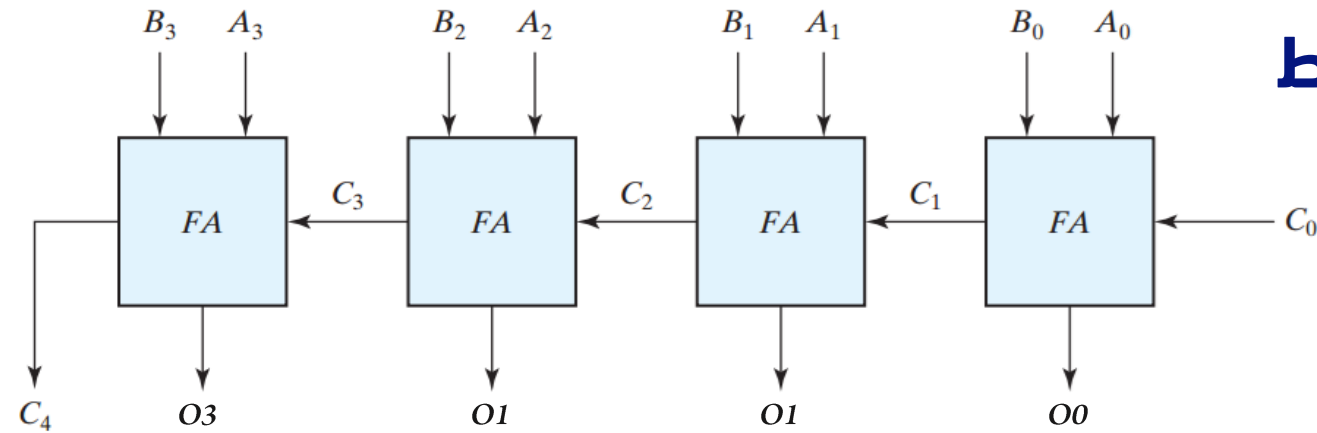

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity processor is
    Port ( a : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          b : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          c0 : in STD_LOGIC;
          c4 : out STD_LOGIC);
end processor;

architecture Behavioral of processor is

    signal c3, c2, c1: std_logic;
begin
```



-- The first full adder

```
o(0) <= a(0) xor b(0) xor c0;
```

```
c1 <= ( (a(0) or b(0)) and c0 ) or (a(0) and b(0));
```

-- The second full adder

```
o(1) <= a(1) xor b(1) xor c1;
```

```
c2 <= ( (a(1) or b(1)) and c1 ) or (a(1) and b(1));
```

-- The third full adder

```
o(2) <= a(2) xor b(2) xor c2;
```

```
c3 <= ( (a(2) or b(2)) and c2 ) or (a(2) and b(2));
```

-- The fourth full adder

```
o(3) <= a(3) xor b(3) xor c3;
```

```
c4 <= ( (a(3) or b(3)) and c3 ) or (a(3) and b(3));
```

```
end Behavioral;
```

$$S = A \oplus B \oplus Cin$$

$$Cout = A.B + B.Cin + Cin.A$$




ربط الأقطاب مع شريحة FPGA

Name	Direction	...	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	▼ 1
▼ All ports (14)							
▼ a (4)	IN			<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
a[3]	IN		W17	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
a[2]	IN		W16	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
a[1]	IN		V16	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
a[0]	IN		V17	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
▼ b (4)	IN			<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
b[3]	IN		W13	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
b[2]	IN		W14	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
b[1]	IN		V15	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
b[0]	IN		W15	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
▼ s (4)	OUT			<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
s[3]	OUT		V19	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
s[2]	OUT		U19	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
s[1]	OUT		E19	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
s[0]	OUT		U16	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	▼
▼ Scalar ports (2)							
c0	IN		R2	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	▼
c4	OUT		L1	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS33*	▼




بناء معالج بسيط

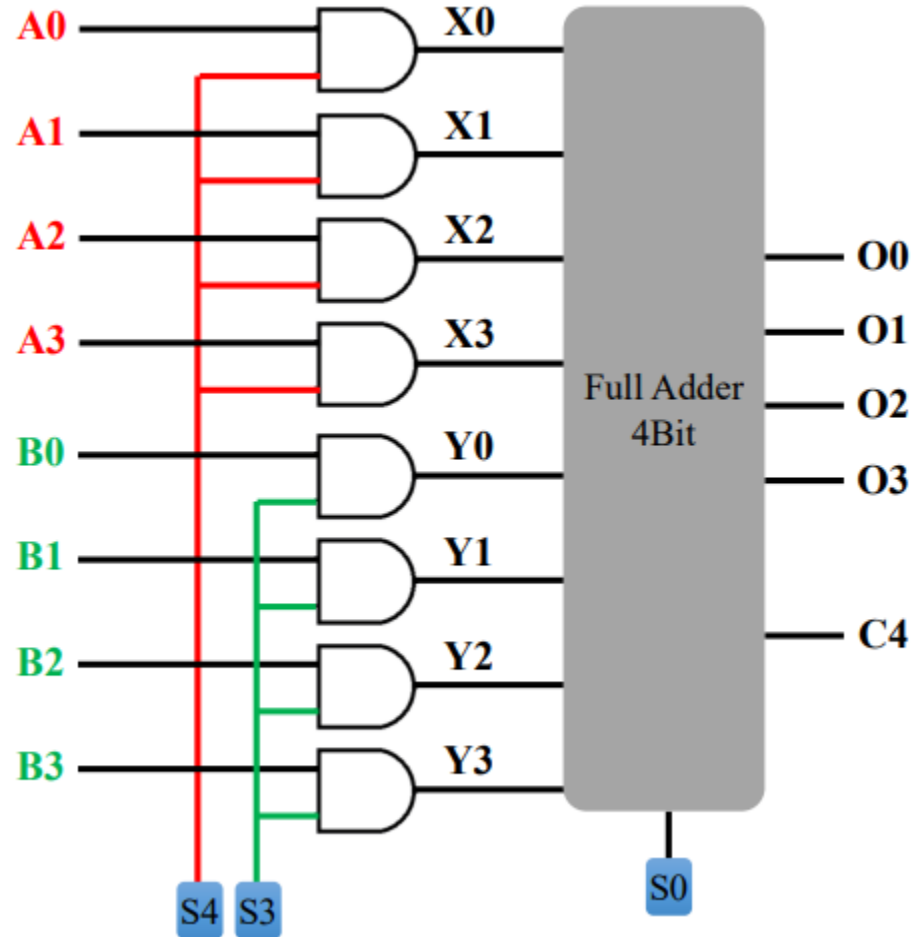

- مع إضافة بوابات And كما يوضح الشكل، أصبح بالإمكان تمرير أو حجب قيمة متحولات الدخل A & B حسب قيمة قطبي التحكم S3 & S4
- نضيف على الكود البرمجي في قسم Entity المداخل S3 & S4 كالتالي:

S3, s4 : **in** STD_LOGIC;

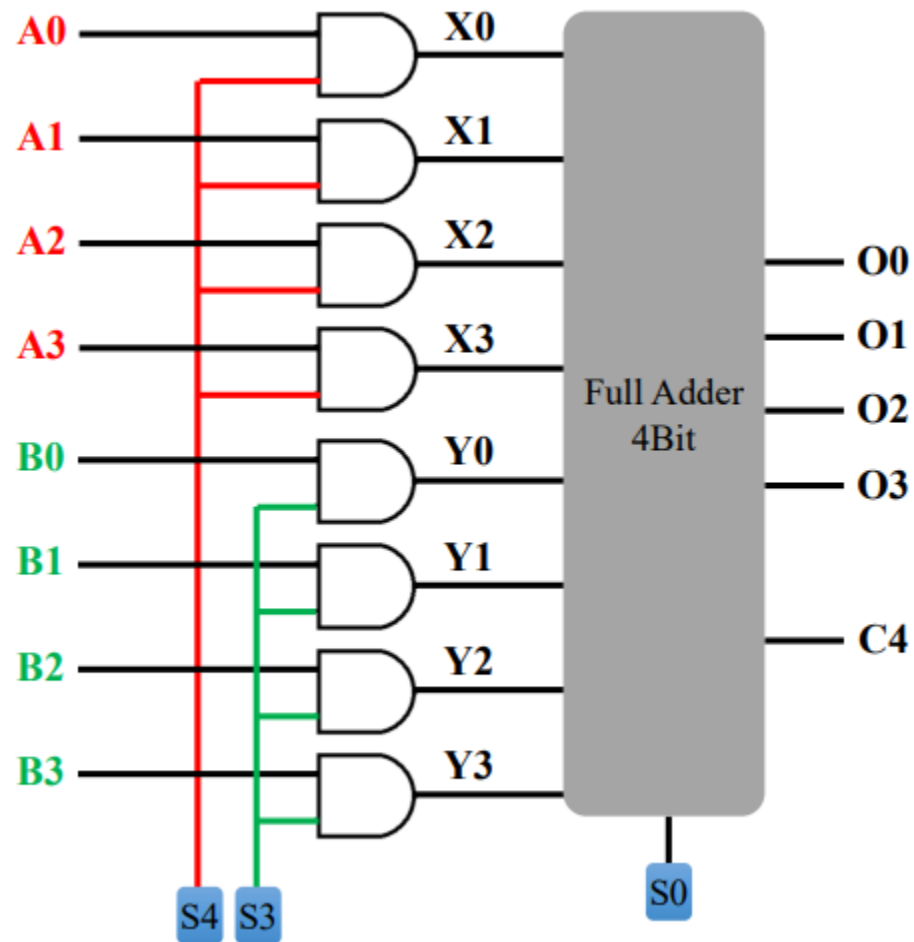

- في قسم architecture نقوم بإنشاء متغيرات من أجل أقطاب التحكم.

architecture Behavioral of processor is

```
signal c3, c2, c1: std_logic;  
signal x: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
signal y: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

begin

$x(0) \leq a(0) \text{ and } s4;$	$y(0) \leq b(0) \text{ and } s3;$
$x(1) \leq a(1) \text{ and } s4;$	$y(1) \leq b(1) \text{ and } s3;$
$x(2) \leq a(2) \text{ and } s4;$	$y(2) \leq b(2) \text{ and } s3;$
$x(3) \leq a(3) \text{ and } s4;$	$y(3) \leq b(3) \text{ and } s3;$



• يصبح لدينا الكود التالي:

-- The first full adder

```
o(0) <= x(0) xor y(0) xor c0;
```

```
c1 <= ( (x(0) or y(0)) and c0 ) or (x(0) and y(0));
```

-- The second full adder

```
o(1) <= x(1) xor y(1) xor c1;
```

```
c2 <= ( (x(1) or y(1)) and c1 ) or (x(1) and y(1));
```

-- The third full adder

```
o(2) <= x(2) xor y(2) xor c2;
```

```
c3 <= ( (x(2) or y(2)) and c2 ) or (x(2) and y(2));
```

-- The fourth full adder


```
o(3) <= x(3) xor y(3) xor c3;
```

```
c4 <= ( (x(3) or y(3)) and c3 ) or (x(3) and y(3));
```

```
end Behavioral;
```



بناء معالج بسيط

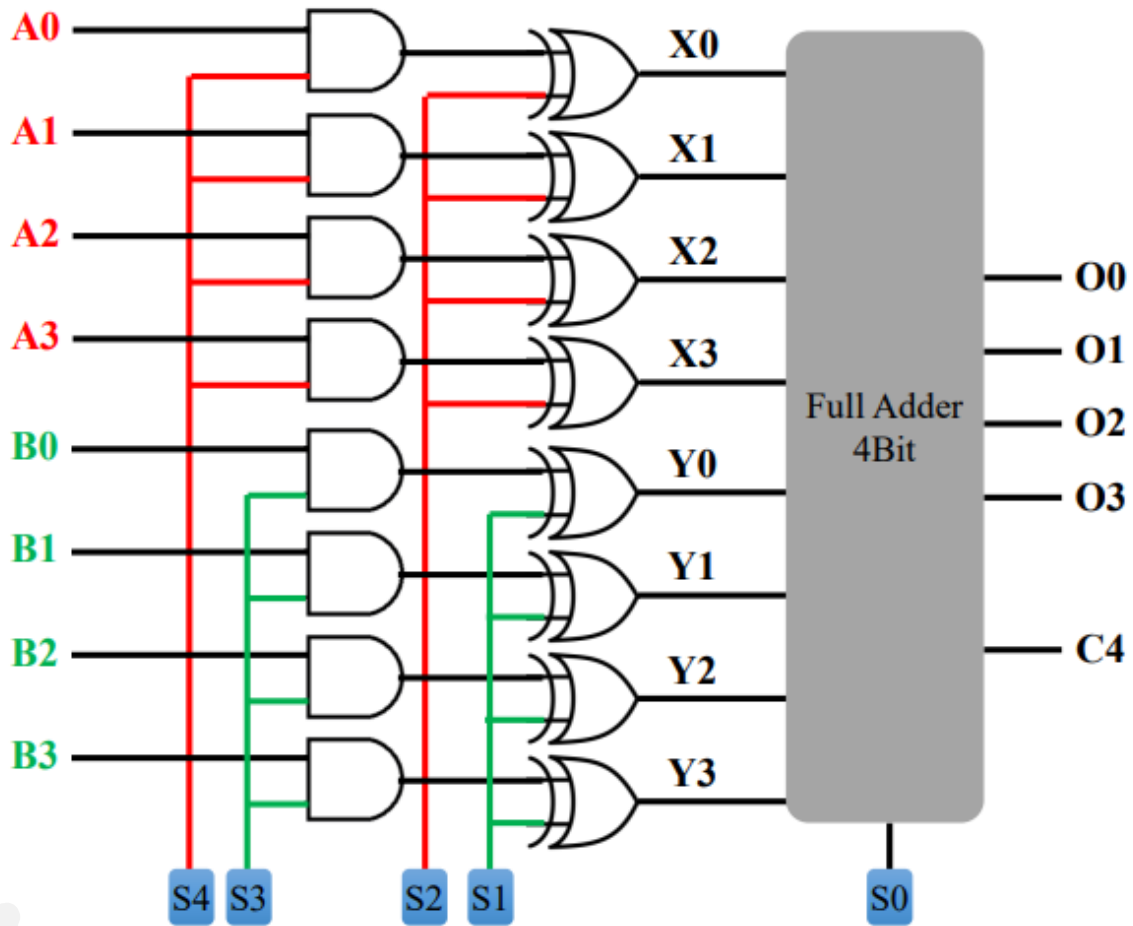

- لإضافة عملية طرح على هذا المعالج
سنعتمد على الفكرة التالية:


$$-A = \bar{A} + 1$$

$$EX: A - B = A + \bar{B} + 1$$

- $S1 = 1$ يدخل المتحول B إلى الجامع معكوسًا
- $S1 = 0$ يدخل المتحول B دون تغيير



بناء معالج بسيط

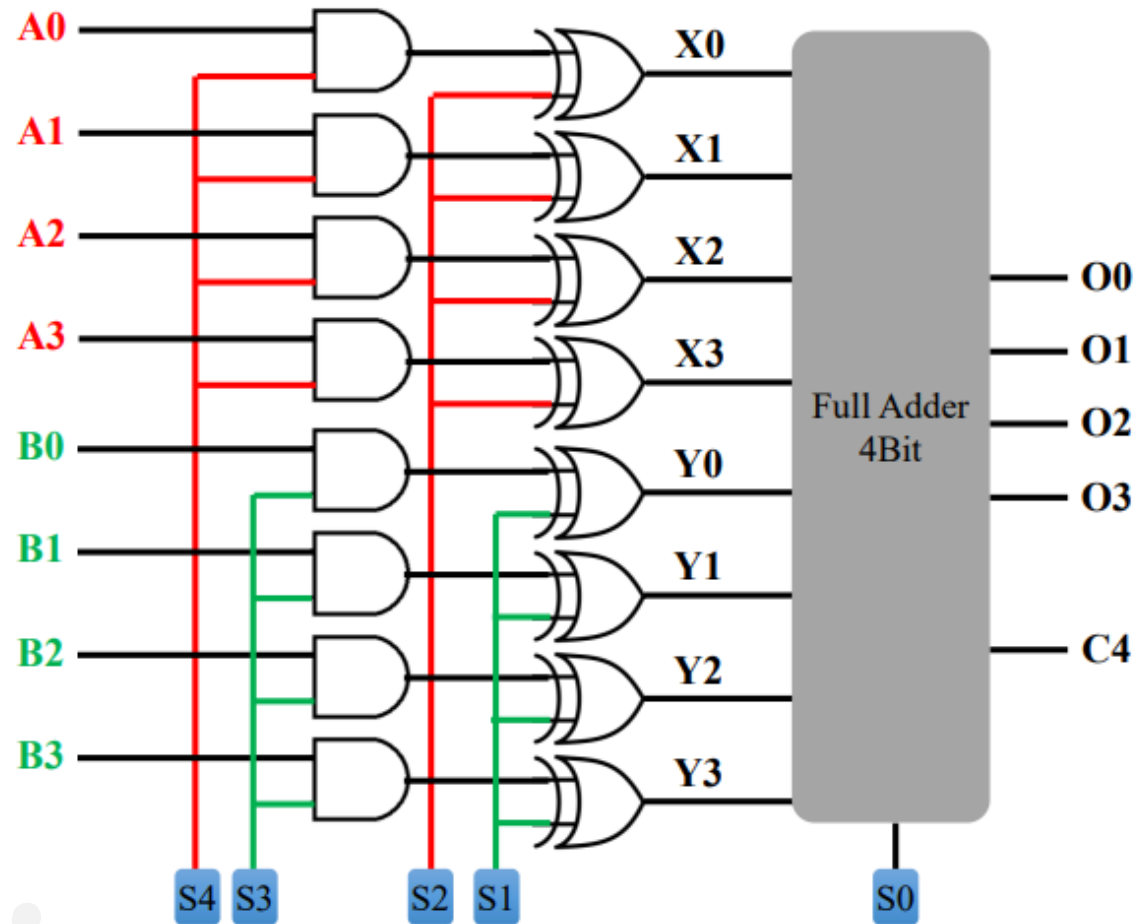


- مع إضافة بوابات Xor كما يوضح الشكل، أصبح بالإمكان عكس متحولات الدخل A & B حسب قيمة قطبي التحكم S2 & S1
- نضيف على الكود البرمجي في قسم Entity المداخل S1 & S2 كالتالي:
`S1, s2 : in STD_LOGIC;`



بناء معالج بسيط



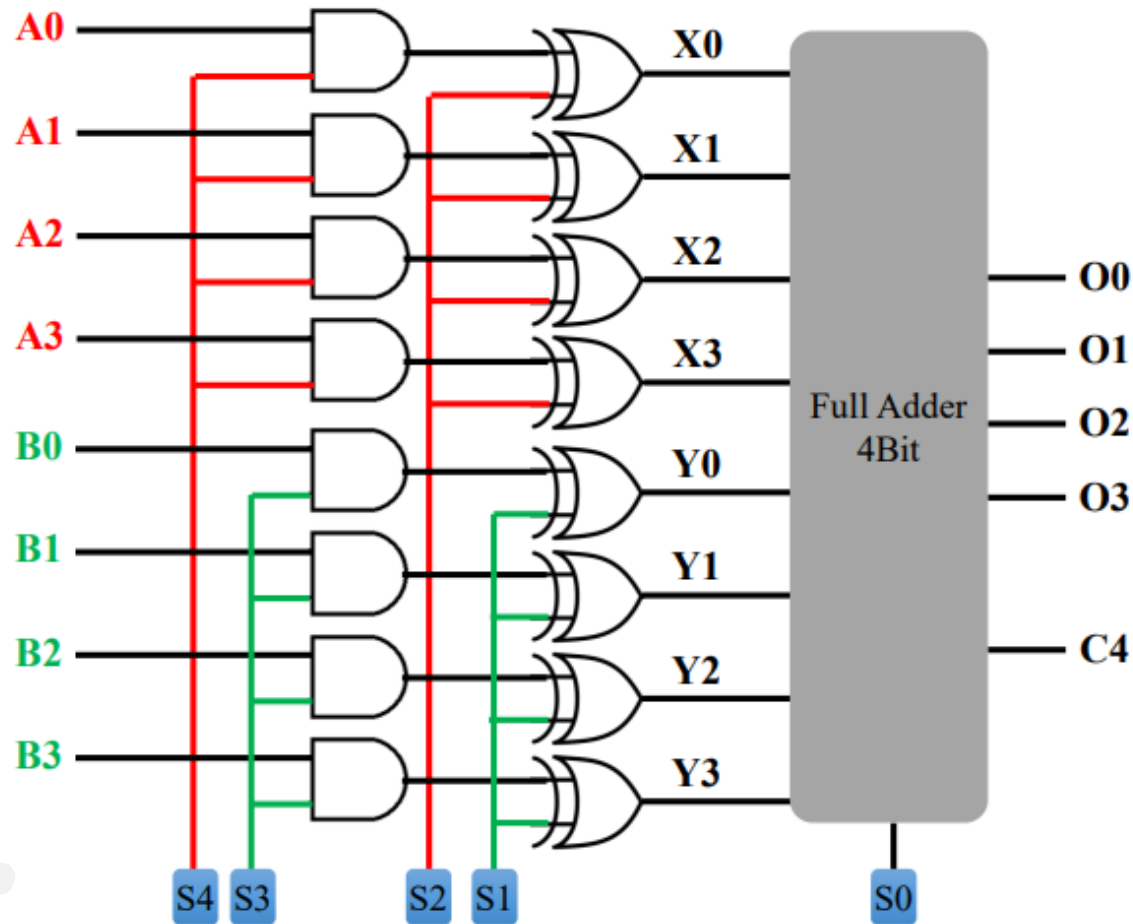• في قسم architecture نقوم بالتعديلات اللازمة:



$x(0) \leq (a(0) \text{ and } s4) \text{ xor } s2;$

$x(1) \leq (a(1) \text{ and } s4) \text{ xor } s2;$

$x(2) \leq (a(2) \text{ and } s4) \text{ xor } s2;$


$x(3) \leq (a(3) \text{ and } s4) \text{ xor } s2;$

$y(0) \leq (b(0) \text{ and } s3) \text{ xor } s1;$

$y(1) \leq (b(1) \text{ and } s3) \text{ xor } s1;$

$y(2) \leq (b(2) \text{ and } s3) \text{ xor } s1;$

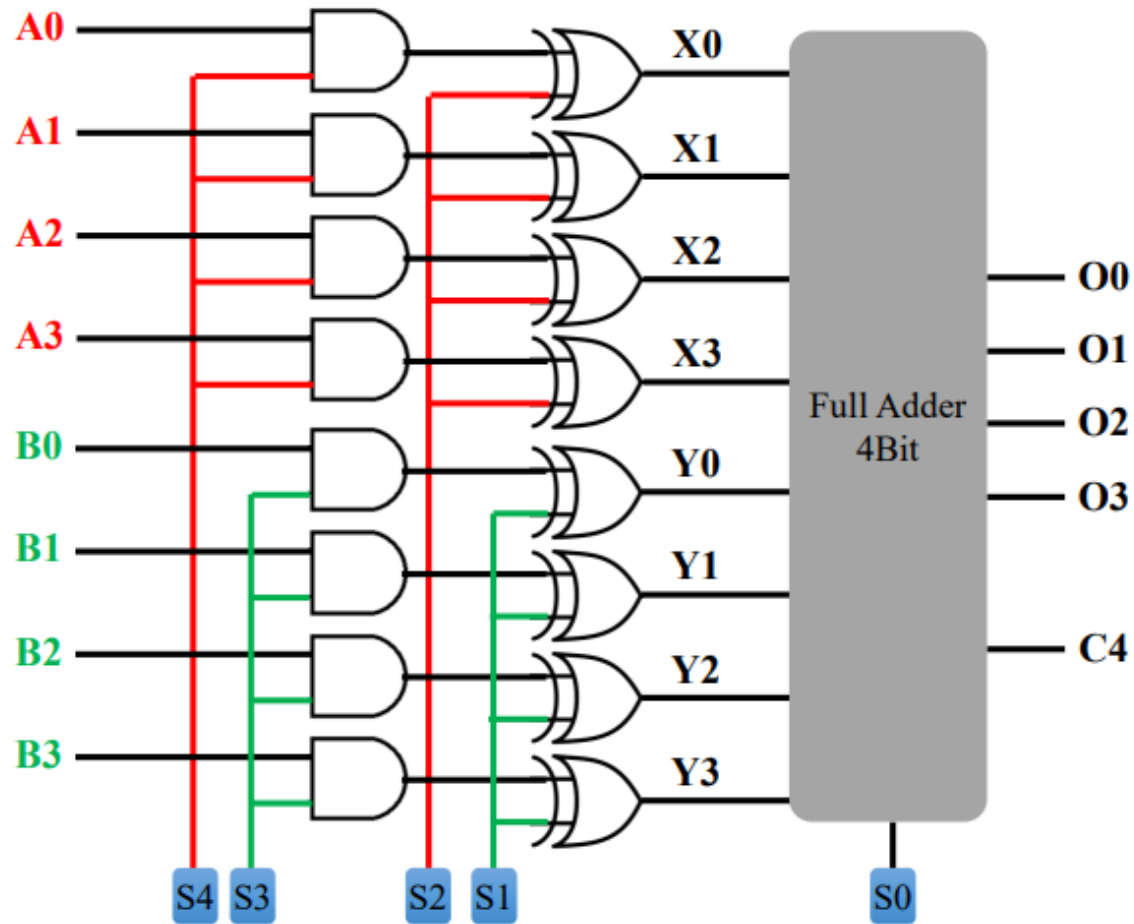$y(3) \leq (b(3) \text{ and } s3) \text{ xor } s1;$



$$A = 1101 \text{ \& } B = 0101$$

- ناقش على شريحة FPGA حالة:

$$s_0=0; s_1=0; s_2=0; s_3=1; s_4=1$$

- ناقش على شريحة FPGA حالة:

$$s_0=1; s_1=1; s_2=0; s_3=1; s_4=1$$



انتهت المحاضرة