



جامعة حلب في المناطق المحررة
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة


مقرر عملي

بنية وتنظيم الحواسيب 2

تصميم معالج 4bit

د.م. عبد القادر غزال

م. محمد نور بدوي

 


المحاضرة العملية الخامسة

العام الدراسي: 2023 - 2024



مراجعة:

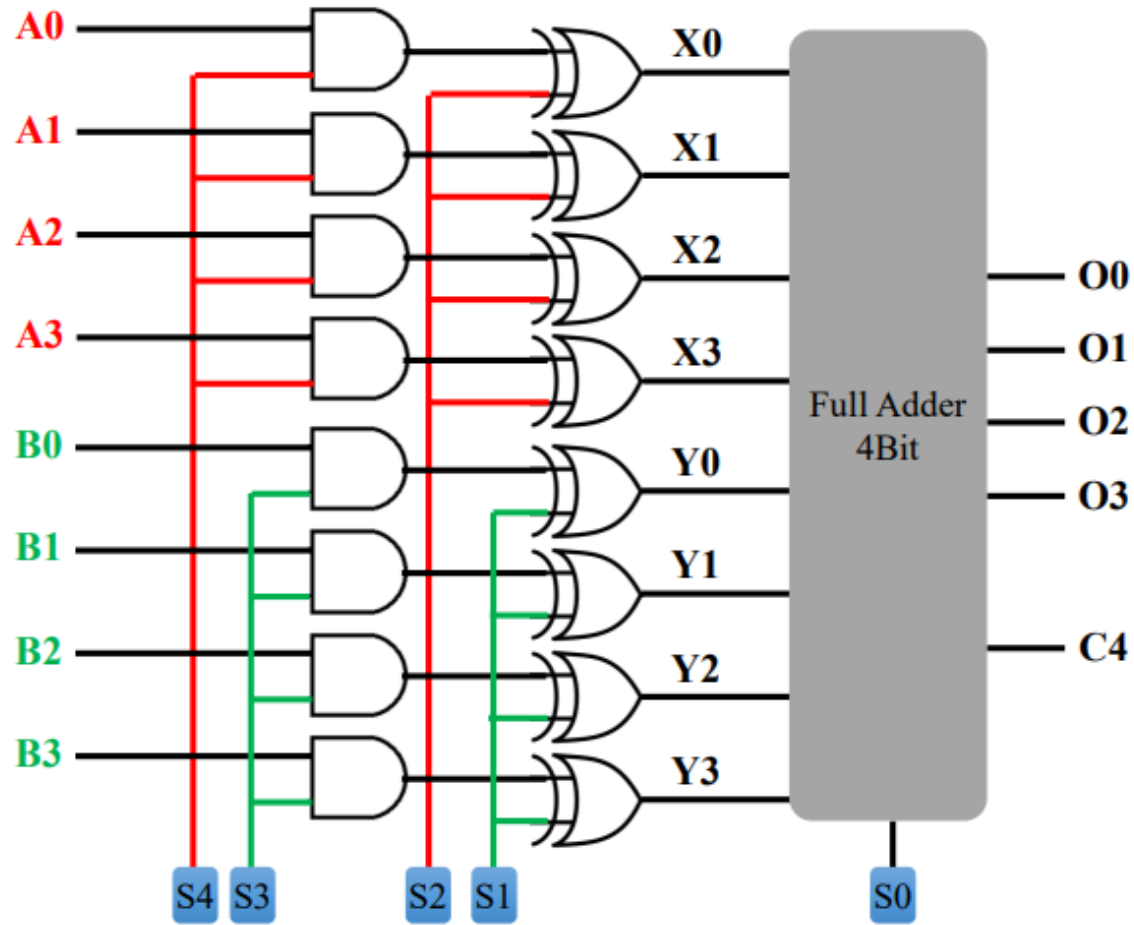وصلنا في المحاضرة الماضية عند هذا الحد
حيث قمنا بعملية إنشاء معالج بسيط يقوم
بعمليتي الجمع والطرح.





```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;  
  
entity processor is  
    Port ( a : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
          b : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
          o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
          s: in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);  
          c0 : in STD_LOGIC;  
          c4 : out STD_LOGIC);  
  
end processor;
```



```
architecture Behavioral of processor is
    signal c3, c2, c1: std_logic;
    signal x: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    signal y: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

```
begin
```

```
    x(0) <= (a(0) and s(4)) xor s(2);
    x(1) <= (a(1) and s(4)) xor s(2);
    x(2) <= (a(2) and s(4)) xor s(2);
    x(3) <= (a(3) and s(4)) xor s(2);

    y(0) <= (b(0) and s(3)) xor s(1);
    y(1) <= (b(1) and s(3)) xor s(1);
    y(2) <= (b(2) and s(3)) xor s(1);
    y(3) <= (b(3) and s(3)) xor s(1);
```



-- The first full addder

```
o(0) <= x(0) xor y(0) xor c0;
```

```
c1 <= ( (x(0) xor y(0)) and c0 ) or (x(0) and y(0));
```

-- The second full addder

```
o(1) <= x(1) xor y(1) xor c1;
```

```
c2 <= ( (x(1) xor y(1)) and c1 ) or (x(1) and y(1));
```

-- The third full addder

```
o(2) <= x(2) xor y(2) xor c2;
```

```
c3 <= ( (x(2) xor y(2)) and c2 ) or (x(2) and y(2));
```

-- The fourth full addder

```
o(3) <= x(3) xor y(3) xor c3;
```


```
c4 <= ( (x(3) xor y(3)) and c3 ) or (x(3) and y(3));
```

```
end Behavioral;
```



ربط الأقطاب مع شريحة FPGA

Name	Dir...	...	Package Pin	Fixed	Bank	I/O Std	Vcco
All ports (20)							
a (4)							
a[3]	IN		W17	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
a[2]	IN		W16	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
a[1]	IN		V16	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
a[0]	IN		V17	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
b (4)							
b[3]	IN		W13	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
b[2]	IN		W14	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
b[1]	IN		V15	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
b[0]	IN		W15	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
o (4)							
o[3]	OI		V19	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
o[2]	OI		U19	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
o[1]	OI		E19	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
o[0]	OI		U16	<input checked="" type="checkbox"/>	14	LVC MOS33*	3.300
s (6)							
s[5]	IN		T2	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300
s[4]	IN		R3	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300
s[3]	IN		W2	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300
s[2]	IN		U1	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300
s[1]	IN		T1	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300
s[0]	IN		R2	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300
Scalar ports (2)							
c0	IN		T3	<input checked="" type="checkbox"/>	34	LVC MOS33*	3.300
c4	OI		L1	<input checked="" type="checkbox"/>	35	LVC MOS33*	3.300

 

يوضح الشكل الجانبي كيفية تعديل بنية المعالج

بعد إضافة العملية المنطقية And

يتطلب هذا الأمر إجراء عملية And للمداخل وبعد

ذلك نخب الخرج (إما عملية And أو جمع / طرح)



architecture Behavioral of processor is

```
signal c3, c2, c1: std_logic;  
signal x: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
signal y: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
signal and_op: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);  
signal add_op: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
```

begin

```
and_op(0) <= a(0) and b(0);  
and_op(1) <= a(1) and b(1);  
and_op(2) <= a(2) and b(2);  
and_op(3) <= a(3) and b(3);
```

بعد التعديل يصبح لدينا

الكود التالي:



```
add_op(0) <= x(0) xor y(0) xor c0;  
c1 <= ( (x(0) xor y(0)) and c0 ) or (x(0) and y(0));
```

-- The second full adder

```
add_op(1) <= x(1) xor y(1) xor c1;  
c2 <= ( (x(1) xor y(1)) and c1 ) or (x(1) and y(1));
```

-- The third full adder

```
add_op(2) <= x(2) xor y(2) xor c2;  
c3 <= ( (x(2) xor y(2)) and c2 ) or (x(2) and y(2));
```

-- The fourth full adder


```
add_op(3) <= x(3) xor y(3) xor c3;  
c4 <= ( (x(3) xor y(3)) and c3 ) or (x(3) and y(3));
```

-- Mux 2 -1 (4 bit)

```
o(0) <= add_op(0) when (s(5) = '1') else and_op(0);  
o(1) <= add_op(1) when (s(5) = '1') else and_op(1);  
o(2) <= add_op(2) when (s(5) = '1') else and_op(2);  
o(3) <= add_op(3) when (s(5) = '1') else and_op(3);
```

بعد التعديل يصبح لدينا

الكود التالي:

 



انتهت المحاضرة