



جامعة حلب في المناطق المحررة
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

مقرر عملي


بنية وتنظيم الحواسيب 2

النواخب والعدادات

د.م. عبد القادر غزال

م. محمد نور بدوي

العام الدراسي: 2023 - 2024

 

المحاضرة العملية السابعة




التواخب Multiplexer




```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY mux2to1 IS
    PORT (
        s, a, b : IN STD_LOGIC;
        o : OUT STD_LOGIC);
END mux2to1;
ARCHITECTURE Behavior OF mux2to1 IS
BEGIN
    Mux : PROCESS (s, a, b)
    BEGIN
        IF s = '0' THEN
            o <= a;
        ELSE
            o <= b;
        END IF;
    END PROCESS Mux;
END Behavior;
```

طريقة أخرى
 
```
WITH s SELECT
    o <= a WHEN '0',
        b WHEN OTHERS;
```



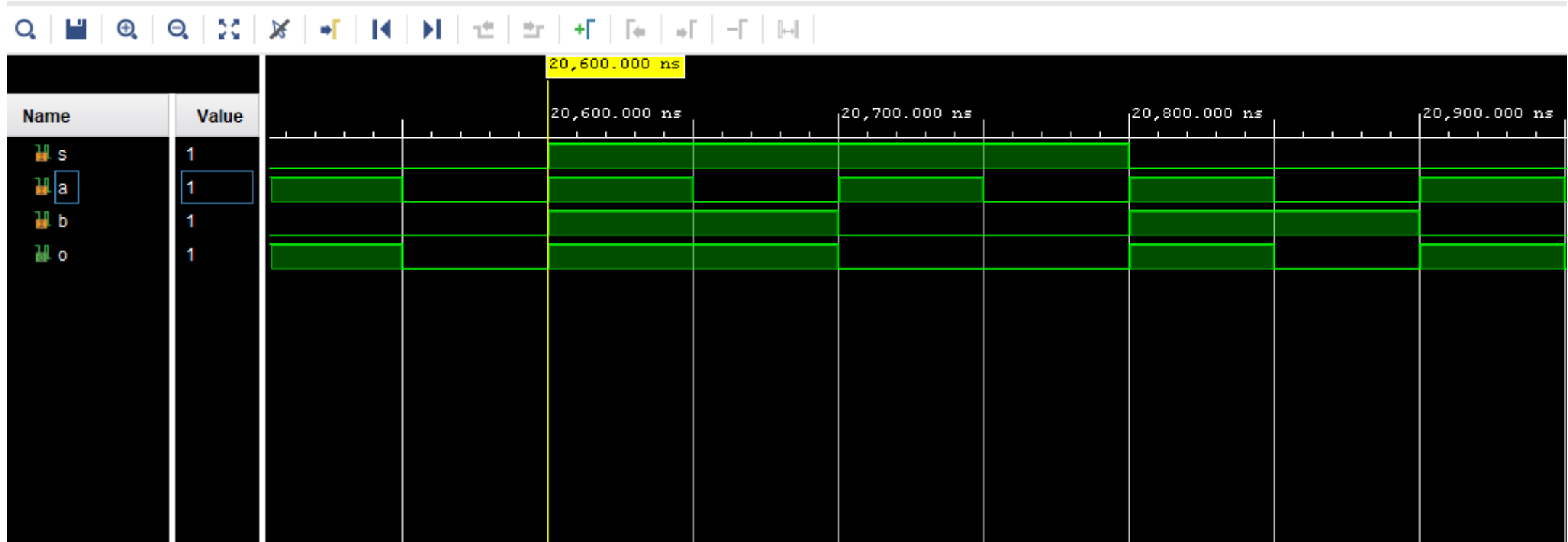



التواخب Multiplexer



```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY mux4to1 IS
    PORT (
        a, b, c, d : IN STD_LOGIC;
        s : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNT0 0);
        o : OUT STD_LOGIC);
END mux4to1;
```


```
ARCHITECTURE Behavior OF mux4to1 IS
BEGIN
```


```
    WITH s SELECT
        o <= a WHEN "00",
              b WHEN "01",
              c WHEN "10",
              d WHEN "11";
```

```
END Behavior;
```

طريقة أخرى
 
```
o <= a WHEN s="00" ELSE
      b WHEN s="01" ELSE
      c WHEN s="10" ELSE
      d;
```




 




```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.Std_logic_1164.ALL;
ENTITY D_FF IS
    PORT (
        clk : IN STD_LOGIC;
        D : IN STD_LOGIC;
        Q : OUT STD_LOGIC);
END D_FF;
ARCHITECTURE Behavioral OF D_FF IS
BEGIN
    PROCESS (clk) BEGIN
        IF rising_edge(clk) THEN
            -- falling_edge(CLK)
            Q <= D;
        END IF;
    END PROCESS;
END Behavioral;
```

قلاب D يقدح بالحافة الصاعدة D flip-flop

 



Untitled 4

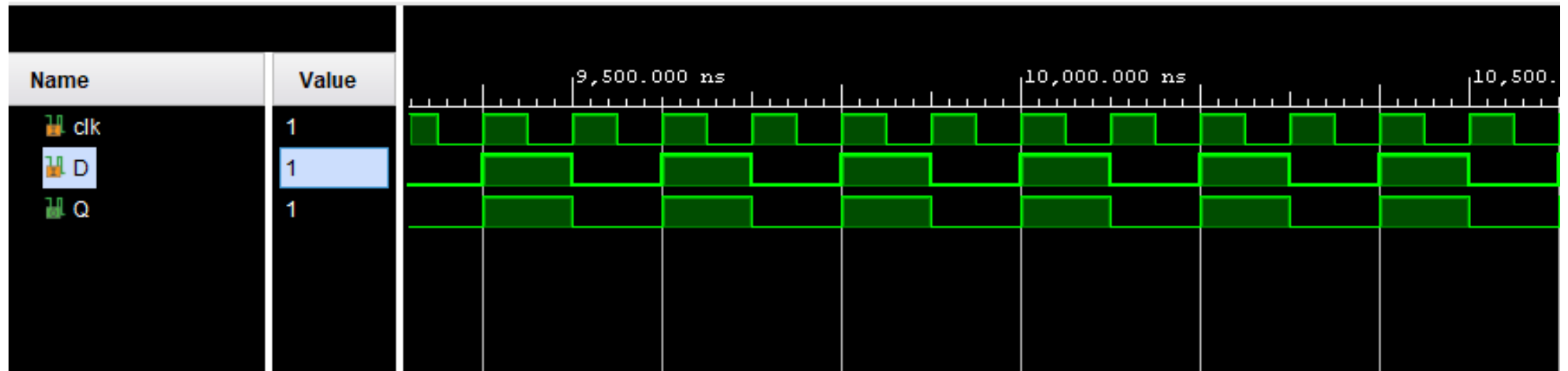




عداد عشري (Binary Coded Decimal) BCD بخانة واحدة، يزداد محتوى العداد بمقدار واحد مع كل حافة صاعدة لنبضات الساعة إلا إذا بلغت قيمة العد 10 عندها ينتقل إلى القيمة 0 .

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
entity BCDCounter is  
    Port ( clk : in STD_LOGIC;  
          rst : in STD_LOGIC;  
          bcd_out : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
end BCDCounter;
```
 
```
architecture Behavioral of BCDCounter is  
    signal counter_reg : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";  
begin
```






```
process(clk, rst)
begin
    if rst = '1' then
        counter_reg <= "0000";
    elsif rising_edge(clk) then
        if counter_reg = "1001" then
            counter_reg <= "0000";
        else
            counter_reg <= counter_reg + 1;
        end if;
    end if;
end process;

bcd_out <= counter_reg;
end Behavioral;
```



Untitled 2

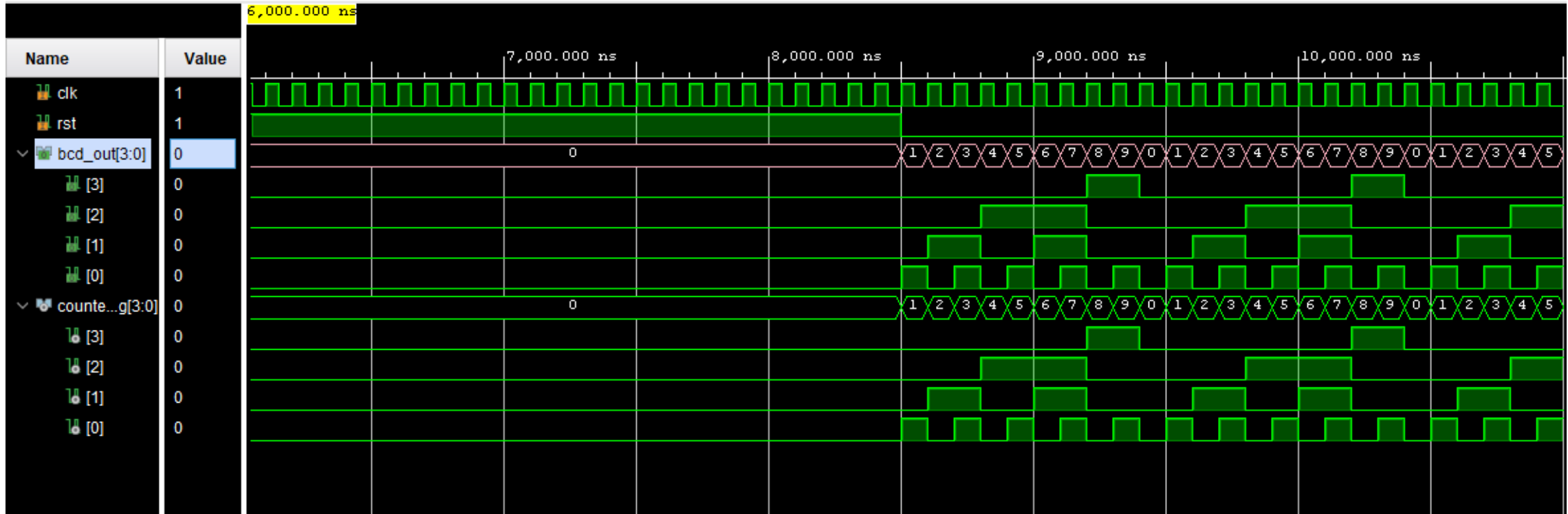



العدادات(jk flip flop)




عداد يقوم بالعد حتى 15 باستخدام قلاب JK بحيث يزداد محتوى العداد بمقدار واحد مع كل حافة صاعدة لنبضات الساعة.

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
entity JKCounter is  
    Port ( clk : in STD_LOGIC;  
          rst : in STD_LOGIC;  
          jk_out : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));  
end JKCounter;
```
 
```
architecture Behavioral of JKCounter is  
    signal counter_reg : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";  
    signal j, k : STD_LOGIC;  
begin
```




Truth Table

CLK	J	K	Q_{n+1}
↑	0	0	Q_n
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	Q_n'



```
process(clk, rst)
begin
    if rst = '1' then
        counter_reg <= "0000";
    elsif rising_edge(clk) then
        if counter_reg = "1111" then
            counter_reg <= "0000";
        else
            -- Increment the counter using JK flip-flops
            j <= '1';
            k <= '0';
            counter_reg <= counter_reg + 1;
        end if;
    end if;
end process;

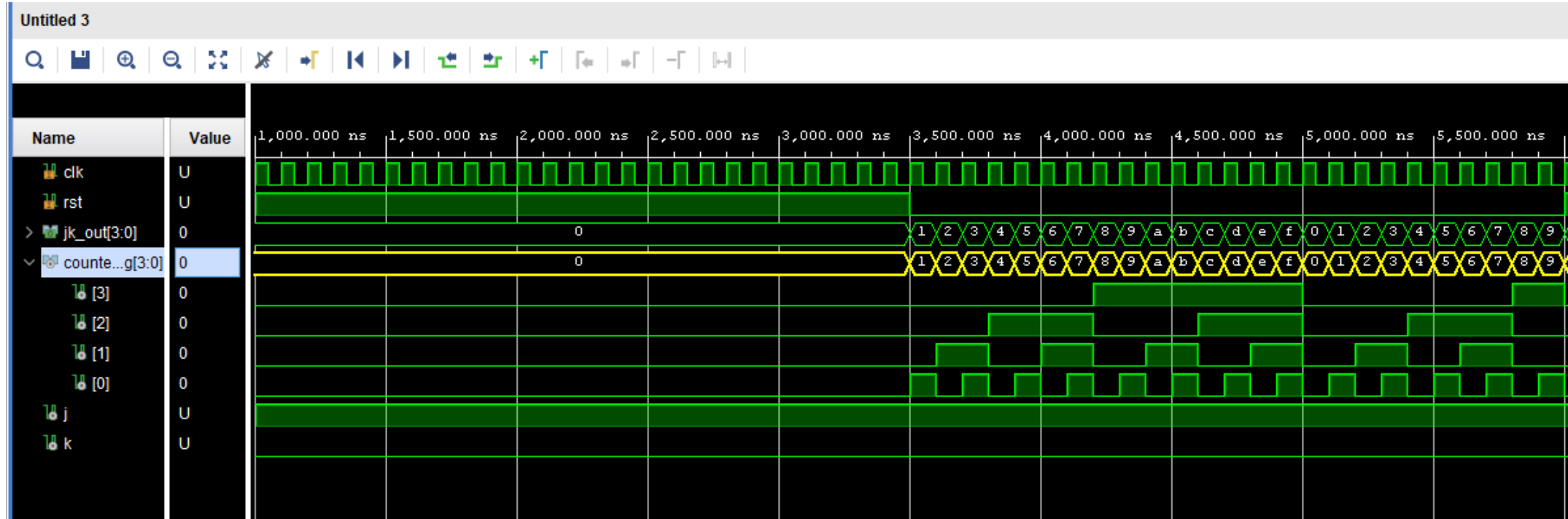jk_out <= counter_reg;
end Behavioral;
```





العدادات (D flip flop)




```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY D_CNT IS
    PORT (

        clk : IN STD_LOGIC;
        reset : IN STD_LOGIC;
        Q : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)

    );
END D_CNT;
```

```
ARCHITECTURE Behavior OF D_CNT IS
    SIGNAL clk_i : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
```

اكتب كود برمجي يقوم بمحاكاة هذه الدارة

 




العدادات(D flip flop)



```
-- clock
clk_i(0) <= clk;
clk_i(1) <= Q(0);
clk_i(2) <= Q(1);
clk_i(3) <= Q(2);

-- flip_flop

 gen : FOR i IN 0 TO 3 GENERATE
  dff : PROCESS (reset, clk_i)
  BEGIN
    IF (reset = '1') THEN
      Q(i) <= '0';
    ELSIF (clk_i(i)'event AND clk_i(i) = '0' AND reset = '0') THEN
      Q(i) <= NOT Q(i);
    END IF;
  END PROCESS;
END GENERATE;
END Behavior;
```





شرح بعض التعليمات

```
wait until (clk'event and clk = '1');
```

هي تعليمة انتظار تستخدم في الحلقات (loops) أو العمليات (processes) للتأكد من حدوث حدث على إشارة الساعة clk
clk'event هذا هو الجزء الذي يتحقق من حدوث حدث (event) على إشارة الساعة clk
يعني أن التعليمة ستنتظر حتى يحدث تغيير في قيمة إشارة الساعة clk
clk = '1' يتحقق هذا الجزء من التعليمة من أن قيمة إشارة الساعة clk أصبحت '1'، مما يعني أنه تم اكتشاف جبهة صاعدة
(rising edge).

```
IF rising_edge(clk) THEN
```

عندما تكون إشارة الساعة صاعدة (من منخفضة إلى مرتفعة)، يتم تنفيذ الكود الموجود داخل الجزء المتسلسل من التعليمة. تستخدم لتفادي مشاكل التوقيت والقيم المتغيرة في نفس الوقت.



انتهت المحاضرة